

浙江大学

本科实验报告

课程名称：计算机组成与设计

姓名：汪珉凯

学院：计算机科学与技术学院

专业：计算机

指导教师：刘海风

报告日期：2024 年 5 月 4 日

浙江大学实验报告

课程名称： 计算机组成与设计 实验类型： 综合

实验项目名称： SCPU 的设计与实现


学生姓名： 汪珉凯 学号： 3220100975 同组学生姓名： 赵桢、马扬松

实验地点： 紫金港东四 509 室 实验日期： 2024 年 5 月 4 日

我选择直接完成 Lab4.3

一、操作方法与实验步骤

1.设计 Datapath 通路图：

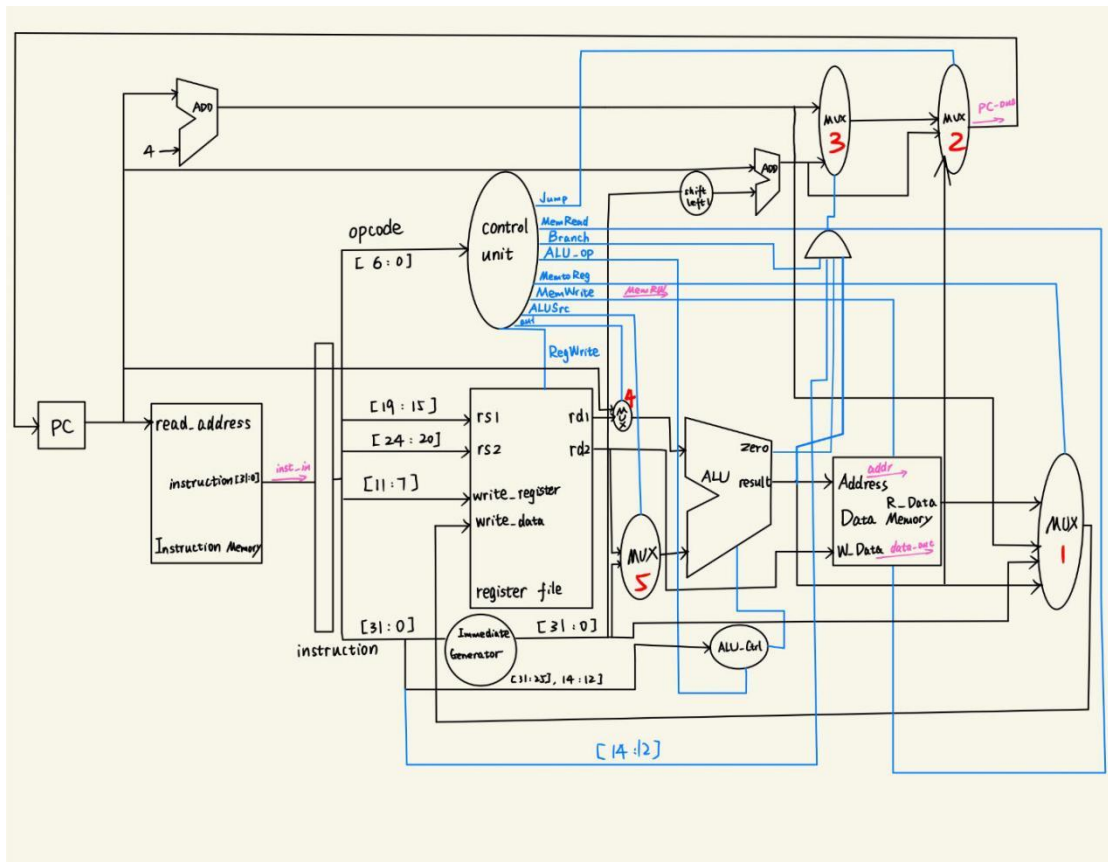

可以看到，我设计的 SCPU 主要由 ControlUnit(产生控制信号) / ALU_Ctrl(产生 ALU 的控制信号) / Imm_Gen(生成立即数) / RegFiles(寄存器堆) / ALU(计算) / PC(指令编号) 以及五个 MUX 组成。

1.2SCPU 具体实现

1.2.1.ControlUnit:

```
`timescale 1ns / 1ps
module Control_Unit(
    input [6:0] opcode,
    input [2:0] funct3,
    output ALUSrc, //0->use rs2 ; 1->use imm
    output [1:0] Jump, //00->PC+4/Branch ; 01->jal ; 10->jalr //this is the last mux before PC
    output Branch,
    output [2:0] MemRead, //001->lb ; 010->lh ; 011->lw ; 101->lbu ; 110->lhu
    output [1:0] MemtoReg, //00->ALU_result ; 01->Memory ; 10->PC+4 ; 11->imm
    output [1:0] MemWrite, //01->sb ; 10->sh ; 11->sw
    output RegWrite,
    output [1:0] ALU_op, //00->ld/sd/auipc ; 01->beq ; 10->R_type
    output aui //1->auipc ; 0->others
);
reg ALUSrc0, RegWrite0, Branch0, aui0;
reg[1:0] Jump0, ALU_op0, MemtoReg0, MemWrite0;
reg[2:0] MemRead0;
assign RegWrite=RegWrite0;
assign MemRead=MemRead0;
assign MemWrite=MemWrite0;
assign Branch=Branch0;
assign aui=aui0;
assign Jump=Jump0;
assign ALU_op=ALU_op0;
assign ALUSrc=ALUSrc0;
assign MemtoReg=MemtoReg0;
always @ (*) begin
    case(opcode)
        7'b0110011://R add
            begin
                ALUSrc0<=0;
                MemtoReg0<=2'b00;
                RegWrite0<=1;
                MemRead0<=3'b0;
                MemWrite0<=2'b0;
                Branch0<=0;
                Jump0<=2'b00;
                ALU_op0<=2'b10;
                aui0<=0;
            end
        7'b0010011://I addi
            begin
```

```

        ALUSrc0<=1;

        MemtoReg0<=2'b00;

        RegWrite0<=1;

        MemRead0<=3'b0;

        MemWrite0<=2'b0;

        Branch0<=0;

        Jump0<=2'b00;

        ALU_op0<=2'b10;

        aui0<=0;

    end

7'b0000011://I ld

    begin

        ALUSrc0<=1;

        MemtoReg0<=2'b01;

        RegWrite0<=1;

        // MemRead0<=1;

        MemWrite0<=2'b0;

        Branch0<=0;

        Jump0<=2'b00;

        ALU_op0<=2'b00;

        aui0<=0;

        case(func3)

            3'b000:MemRead0<=3'b001;

            3'b001:MemRead0<=3'b010;

            3'b010:MemRead0<=3'b011;

            3'b100:MemRead0<=3'b101;

            3'b101:MemRead0<=3'b110;

        endcase

    end

7'b0100011://S sd

    begin

        ALUSrc0<=1;

        RegWrite0<=0;

        MemRead0<=3'b0;

        Branch0<=0;

        Jump0<=2'b00;

        ALU_op0<=2'b00;

        aui0<=0;

        case(func3)

            3'b000:MemWrite0<=2'b01;

            3'b001:MemWrite0<=2'b10;

            3'b010:MemWrite0<=2'b11;

        endcase

    end

```

```

7'b1100011://B beq
begin
    ALUSrc0<=0;
    RegWrite0<=0;
    MemRead0<=3'b0;
    MemWrite0<=2'b0;
    Branch0<=1;
    Jump0<=2'b00;
    ALU_op0<=2'b01;
    aui0<=0;
end

7'b1101111://J jal
begin
    MemtoReg0<=2'b10;
    RegWrite0<=1;
    MemRead0<=3'b0;
    MemWrite0<=2'b0;
    Branch0<=0;
    Jump0<=2'b01;
    aui0<=0;
end

7'b1100111://J jalr
begin
    ALUSrc0<=1;
    MemtoReg0<=2'b10;
    RegWrite0<=1;
    MemRead0<=3'b0;
    MemWrite0<=2'b0;
    Branch0<=0;
    Jump0<=2'b10;
    ALU_op0<=2'b00;
    aui0<=0;
end

7'b0110111://U lui
begin
    MemtoReg0<=2'b11;
    RegWrite0<=1;
    MemRead0<=3'b0;
    MemWrite0<=2'b0;
    Branch0<=0;
    Jump0<=2'b00;
    aui0<=0;
end

7'b0010111:

```

```

        begin
            aui0<=1;
            ALUSrc0<=1;
            ALU_op0<=2'b00;
            MemWrite0<=2'b0;
            MemRead0<=3'b0;
            Branch0<=0;
            Jump0<=2'b00;
            MemtoReg0<=2'b00;
            RegWrite0<=1;
        end

    endcase
end
endmodule

```

Control_Unit 模块实现的功能是：根据指令的 7 位 opcode 和 3 位 function3，实现控制信号的产生。我利用了 case 语句，产生了以下 9 个控制信号，分别具有不同含义：

ALUSrc: 用于区分 ALU 的计算数据来源，0 表示来源于寄存器，1 表示来源于立即数。

[1:0] Jump: 用于区分 Jump 类指令，00 表示不是 Jump，01 表示 jal 指令，10 表示 jalr 指令。

Branch: 用于区分 Branch 类指令，0 表示非 Branch，1 表示 Branch

[2:0] MemRead: 用于区分不同 load 类型，000 表示非 load 类，001 表示 lb，010 表示 lh，011 表示 lw，101 表示 lbu，110 表示 lhu。

[1:0] MemtoReg: 用于区分写入 RegFile 的是数据来源，00 表示来源于 ALU 的计算结果，01 表示来源于 Memory，10 表示来源与 PC+4，11 表示来源于立即数。

[1:0] MemWrite: 用于区分 store 类操作：00 表示非 s 类指令，01 表示 sb 指令，10 表示 sh 指令，11 表示 sw 指令。RegWrite,

[1:0] ALU_op: 用于区分 ALU 的功能，00 表示是 load 类/store 类/aui pc 指令，01 表示 Branch 类指令，10 表示 R 类指令。

Aui: 用于区分 auipc 指令，0 表示非 auipc，1 表示是 auipc 指令。

1.2.2.ALU_Ctrl:

```

`timescale 1ns / 1ps
module ALU_Ctrl(
    input [6:0] opcode,
    input [1:0] ALU_op,
    input [2:0] fun3,
    input [6:0] fun7,
    output [3:0] ALU_operation
);

```

```

reg [3:0] ALU_operation0;
assign ALU_operation=ALU_operation0;

always @ (*) begin
    case(ALU_op)
        2'b00:ALU_operation0<=4'b0000;//如果是 ld/sd/auipc 操作，直接做 ADD
        2'b01://如果是 branch 类操作
            case(fun3)
                3'd0,3'd1:ALU_operation0<=4'd1;//sub->beq/bne
                3'd4,3'd5:ALU_operation0<=4'd3;//slt->blt/bge
                3'd6,3'd7:ALU_operation0<=4'd4;//sltu->bltu/bgeu
            endcase
        2'b10:
            case(fun3)
                3'd0:
                    if(opcode==7'b0110011 && fun7[5]==1'b1)begin
                        ALU_operation0<=4'd1;//SUB
                    end
                    else begin
                        ALU_operation0<=4'd0;
                    end
                3'd1:ALU_operation0<=4'd2;//SLL
                3'd2:ALU_operation0<=4'd3;//SLT
                3'd3:ALU_operation0<=4'd4;//SLTU
                3'd4:ALU_operation0<=4'd5;//XOR
                3'd5:
                    case(fun7[5])
                        1'b0:ALU_operation0<=4'd6;//SRL
                        1'b1:ALU_operation0<=4'd7;//SRA
                    endcase
                3'd6:ALU_operation0<=4'd8;//OR
                3'd7:ALU_operation0<=4'd9;//AND
            endcase
        endcase
    end
endmodule

```

ALU_Ctrl 模块实现的功能是：产生控制 ALU 的信号 ALU_operation，我还是利用了 case 语句实现。首先根据 ALU_op 分类：

若 ALU_op 为 00，代表是 load、store、auipc 类指令，ALU 一定执行 add 操作。

若 ALU_op 为 01，代表是 branch 类指令，需要继续根据 fun3 的具体内容进一步分类：如果是 beq、bne 操作，则 ALU 进行 SUB 操作；如果是 blt、bge 操作，则 ALU 进行 slt 操作；如果是 bltu、bgeu 操作，则 ALU 进行 sltu 操作。

若 ALU_op 为 10，代表是 R 类指令，继续细分即可。

1.2.3.Imm_Gen:

```
`timescale 1ns / 1ps

module Imm_Gen(
    input [31:0] instruction,
    output [31:0] imm
);
    reg [31:0] imm0;
    assign imm=imm0;
    always @(*) begin
        case(instruction[6:0])
            7'b0010011://I type
            begin
                if(instruction[14:12] == 3'd1 || instruction[14:12] == 3'd5)begin
                    imm0[31:5]<={27{instruction[31]}};
                    imm0[4:0]<=instruction[24:20];
                end
            end
            else begin
                imm0[31:12]<={20{instruction[31]}};
                imm0[11:0]<=instruction[31:20];
            end
        end
    end

    7'b0000011,7'b1100111://I type
    begin
        imm0[31:12]<={20{instruction[31]}};
        imm0[11:0]<=instruction[31:20];
    end

    7'b0100011://S type
    begin
        imm0[31:12]<={20{instruction[31]}};
        imm0[11:5]<=instruction[31:25];
        imm0[4:0]<=instruction[11:7];
    end

    7'b1100011://B type
    begin
        imm0[31:13]<={19{instruction[31]}};
        imm0[12]<=instruction[31];
        imm0[10:5]<=instruction[30:25];
        imm0[4:1]<=instruction[11:8];
        imm0[11]<=instruction[7];
        imm0[0]<=1'b0;
    end

    7'b1101111://J type
    begin
```



```

        imm0[20]<=instruction[31];

        imm0[10:1]<=instruction[30:21];

        imm0[11]<=instruction[20];

        imm0[19:12]<=instruction[19:12];

        imm0[31:21]<={11{instruction[31]}};

        imm0[0]<=1'b0;

    end

    7'b0110111,7'b0010111:

    begin

        imm0[31:12]<=instruction[31:12];

        imm0[11:0]<=12'b0000_0000_0000;

    end

endcase

end

endmodule

```

Imm_Gen 模块实现的功能是：根据输入的不同指令，生成不同的立即数。

RegFiles / ALU 这两个模块几乎可以直接调用前几个实验的结果，这里不再作额外赘述。

1.2.5SCPU 顶层模块：

```

`timescale 1ns / 1ps

module SCPU(
    input MIO_ready,
    input clk,
    input rst,
    input [31:0] Data_in,
    input [31:0] inst_in,
    output CPU_MIO,
    output [3:0] MemRW,
    output [31:0] Addr_out,
    output [31:0] Data_out,
    output [31:0] PC_out
);

    reg [3:0] MemRW0;
    assign MemRW=MemRW0;

    //Control_Unit
    wire [1:0] Jump;
    wire [2:0] MemRead;
    wire [1:0] MemWrite;
    wire Branch;
    wire [1:0] ALU_op;
    wire [1:0] MemtoReg;
    wire ALUSrc;

```

```

wire aui;

wire RegWrite;

//ALU_Ctrl

wire [3:0] ALU_operation;

//RegFiles

wire [31:0] write_data;//the line to write data into the regs

wire [31:0] Rs1_data , Rs2_data;// rd1/rd2

//ALU

wire zero;//if the result of alu is 0

wire [31:0] alu1 , alu2 ,ALU_result;// the 2 source of the alu and the result

assign Addr_out=ALU_result;

wire[1:0] w;

assign w=Addr_out%4;

//Imm_Gen

wire [31:0] imm;

//PC

wire [31:0] pc;

wire [31:0] pc1;

wire [31:0] pc2;

assign pc=PC_out;

assign pc1=pc+4;

assign pc2=pc+imm;

//MUX3

wire [31:0] branch_pc;

//MUX2

wire [31:0] next_pc;

wire [31:0] din;

reg [31:0] din0,dout0;

always @(*) begin

    case(MemRead)

        3'b001: //1b

            begin

                case(w)

                    2'b00:begin

                        din0[7:0]<=Data_in[7:0];

                        din0[31:8]<={24{Data_in[7]}};

                    end

                    2'b01:begin

                        din0[7:0]<=Data_in[15:8];

                        din0[31:8]<={24{Data_in[15]}};

                    end

                    2'b10:begin

                        din0[7:0]<=Data_in[23:16];

                        din0[31:8]<={24{Data_in[23]}};

                    end
                end
            end
        default:begin

            din0[7:0]<=Data_in[31:24];

            din0[31:8]<={24{Data_in[31]}};

        end
    endcase
end

```

```

        end

        2'b11:begin
            din0[7:0]<=Data_in[31:24];
            din0[31:8]<={24{Data_in[31]}};

        end

    endcase

end

3'b010: //lh

begin

    case(w)

        2'b00:begin
            din0[15:0]<=Data_in[15:0];
            din0[31:16]<={16{Data_in[15]}};

        end

        2'b01:begin
            din0[15:0]<=Data_in[23:8];
            din0[31:16]<={16{Data_in[23]}};

        end

        2'b10:begin
            din0[15:0]<=Data_in[31:16];
            din0[31:16]<={16{Data_in[31]}};

        end

    endcase

end

3'b011: //lw

    din0<=Data_in;

3'b101: begin//lbu

    case(w)

        2'b00:begin
            din0[7:0]<=Data_in[7:0];
            din0[31:8]<=0;

        end

        2'b01:begin
            din0[7:0]<=Data_in[15:8];
            din0[31:8]<=0;

        end

        2'b10:begin
            din0[7:0]<=Data_in[23:16];
            din0[31:8]<=0;

        end

        2'b11:begin
            din0[7:0]<=Data_in[31:24];
            din0[31:8]<=0;

        end

    end

```

```

        endcase

    end

    3'b110: begin//lhu

        case(w)

            2'b00:begin

                din0[15:0]<=Data_in[15:0];

                din0[31:16]<=0;

            end

            2'b01:begin

                din0[15:0]<=Data_in[23:8];

                din0[31:16]<=0;

            end

            2'b10:begin

                din0[15:0]<=Data_in[31:24];

                din0[31:16]<=0;

            end

        endcase

    end

    default: din0<=0;

endcase

end

always @(*)begin

    case(MemWrite)

        2'b01: //sb

            begin

                case(w)

                    2'b00:begin

                        dout0[7:0]<=Rs2_data[7:0];

                        dout0[31:8]<=0;

                    end

                    2'b01:begin

                        dout0[15:8]<=Rs2_data[7:0];

                        dout0[31:16]<=0;

                        dout0[7:0]<=0;

                    end

                    2'b10:begin

                        dout0[23:16]<=Rs2_data[7:0];

                        dout0[31:24]<=0;

                        dout0[15:0]<=0;

                    end

                    2'b11:begin

                        dout0[31:24]<=Rs2_data[7:0];

                        dout0[23:0]<=0;

                    end

                endcase

            end

        endcase

    end

```

```

        endcase
    end

    2'b10: //sh
    begin
        case(w)
            2'b00:begin
                dout0[15:0]<=Rs2_data[15:0];
                dout0[31:16]<=0;

            end
            2'b01:begin
                dout0[23:8]<=Rs2_data[15:0];
                dout0[31:24]<=0;
                dout0[7:0]<=0;

            end
            2'b10:begin
                dout0[31:16]<=Rs2_data[15:0];
                dout0[15:0]<=0;

            end
        endcase
    end

    2'b11: //sw
        dout0<=Rs2_data;

    default: dout0<=0;

endcase
end

always @(*)begin
    if(inst_in[6:0]==7'b0100011)begin
        case(inst_in[14:12])
            3'b000://sb
            begin
                case(w)
                    2'b00:MemRW0<=4'b0001;
                    2'b01:MemRW0<=4'b0010;
                    2'b10:MemRW0<=4'b0100;
                    2'b11:MemRW0<=4'b1000;

                endcase
            end
            3'b001://sh
            begin
                case(w)
                    2'b00:MemRW0<=4'b0011;
                    2'b01:MemRW0<=4'b0110;
                    2'b10:MemRW0<=4'b1100;

                endcase
            end
        end
    end
end

```

```

        end

        3'b010://sw
        begin
            MemRW0<=4'b1111;

        end

        default:MemRW0<=4'b0000;

    endcase

end

    else MemRW0<=4'b0000;

end

assign din=din0;
assign Data_out=dout0;

Regs Regs(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .Rs1_addr(inst_in[19:15]),
    .Rs2_addr(inst_in[24:20]),
    .Wt_addr(inst_in[11:7]),
    .Wt_data(write_data),
    .RegWrite(RegWrite),
    .Rs1_data(Rs1_data),
    .Rs2_data(Rs2_data)
);

ALU ALU(
    .A(alu1),
    .B(alu2),
    .ALU_operation(ALU_operation),
    .res(ALU_result),
    .zero(zero)
);

Control_Unit Control_Unit(
    .opcode(inst_in[6:0]),
    .funct3(inst_in[14:12]),
    .ALUSrc(ALUSrc),
    .Jump(Jump),
    .Branch(Branch),
    .MemRead(MemRead),
    .MemtoReg(MemtoReg),
    .MemWrite(MemWrite),
    .RegWrite(RegWrite),
    .ALU_op(ALU_op),
    .aui(aui)
);

ALU_Ctrl ALU_Ctrl(

```

```

        .opcode(inst_in[6:0]),

        .ALU_op(ALU_op),

        .fun3(inst_in[14:12]),

        .fun7(inst_in[31:25]),

        .ALU_operation(ALU_operation)
    );

    Imm_Gen Imm_Gen(
        .instruction(inst_in),

        .imm(imm)
    );

    MUX1 MUX1(
        .MemtoReg(MemtoReg),

        .from_alu(ALU_result),

        .from_imm(imm),

        .from_memory(din),

        .from_pc(pc1),

        .reg_write_data(write_data)
    );

    MUX2 MUX2(
        .Jump(Jump),

        .from_pc_branch(branch_pc),

        .from_jal(pc2),

        .from_jalr(ALU_result),

        .next_pc(next_pc)
    );

    MUX3 MUX3(
        .Branch(Branch),

        .zero(zero),

        .fun3(inst_in[14:12]),

        .from_pc(pc1),

        .from_branch(pc2),

        .ALU_result(ALU_result),

        .branch_pc(branch_pc)
    );

    MUX4 MUX4(
        .aui(aui),

        .rd1(Rs1_data),

        .pc(pc),

        .alu1(alu1)
    );

    MUX5 MUX5(
        .ALUSrc(ALUSrc),

        .rd2(Rs2_data),

        .imm(imm),

```

```

        .alu2(alu2)
    );
PC PC(
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .D(next_pc),
    .Q(PC_out)
);
endmodule

```

可以看到，在顶层模块中，我除了实现了各模块的调用连线，还有 3 段额外的代码，分别实现了：根据 Load 和 Store 指令具体读写长度的不同，对 Data_in、Data_out 分别进行了处理，然后也对 MemRW 实现了从一位到四位的扩展。

二、实验结果与分析

1.Imm_Gen 模块仿真

仿真代码如图所示：

```

`timescale 1ns/1ps
`include "E:/CO_LABS/LAB4/Downloads/Lab4_header.vh"
module ImmGen_tb();
    reg [31:0] instruction;
    wire[31:0] imm;
    Imm_Gen m0 (.instruction(instruction), .imm(imm));
`define LET_INST_BE(inst) \
    instruction = inst; \
    #5;
    initial begin
        $dumpfile("E:/CO_LABS/LAB4/Downloads/ImmGen.vcd");
        $dumpvars(1, ImmGen_tb);
        #5;
        /* Test for I-Type */
        `LET_INST_BE(32'h3E810093); //addi x1, x2, 1000
        `LET_INST_BE(32'h00A14093); //xori x1, x2, 10
        `LET_INST_BE(32'h00116093); //ori x1, x2, 1
        `LET_INST_BE(32'h00017093); //andi x1, x2, 0
        `LET_INST_BE(32'h01411093); //slli x1, x2, 20
        `LET_INST_BE(32'h00515093); //srli x1, x2, 5
        `LET_INST_BE(32'h41815093); //srai x1, x2, 24
        `LET_INST_BE(32'hFFF12093); //slti x1, x2, -1
        `LET_INST_BE(32'h3FF13093); //sltiu x1, x2, 1023
        `LET_INST_BE(32'h0E910083); //lb x1, 233(x2)
        #20;
        /* Test for S-Type */

```



```

`LET_INST_BE(32'hFE110DA3); //sb x1, -5(x2)
`LET_INST_BE(32'h00211023); //sh x2, 0(x2)
`LET_INST_BE(32'h00C0A523); //sw x12, 10(x1)

#20;

/* Test for B-Type */
`LET_INST_BE(32'hFE108AE3); //beq x1, x1, -12
`LET_INST_BE(32'h00211463); //bne x2, x2, 8
`LET_INST_BE(32'h0031CA63); //blt x3, x3, 20
`LET_INST_BE(32'hFE4256E3); //bge x4, x4, -20

#20;

/* Test for J-Type */
`LET_INST_BE(32'hF9DFF06F); //jal x0, -100
`LET_INST_BE(32'h3FE000EF); //jal x1, 1023 NOTE: does ImmGen output 1023?

#50; $finish();

end
endmodule

```

我对 IS\B\J 类型的测试分别做了立即数模块的仿真，仿真结果如下：



具体来说：比如对于 I 型操作，instruction=0x3E810093,语义是：addi x1, x2, 1000，产生的立即数是 0x3e8，符合预期；对于 B 型操作，instruction=0xFE108AE3，语义是：beq x1, x1, -12，产生的立即数是 0xFFFFFFF4，符合预期。其余的也可类似验证，不再赘述。

2.Control_Unit 模块仿真

仿真代码如下所示：

```

`timescale 1ns/1ps

include "E:/CO_LABS/LAB4/Downloads/Lab4_header.vh"

```

```

module SCPU_ctrl_tb();

    reg [6:0]    opcode;
    reg [2:0]    funct3;
    wire         ALUSrc;
    wire [1: 0]  MemtoReg;
    wire [1:0]   Jump;
    wire         Branch;
    wire         RegWrite;
    wire [1:0]   MemWrite;
    wire [1:0]   ALU_op;
    wire         aui;
    wire [2:0]   MemRead;

    Control_Unit m0 (
        .opcode(opcode),
        .funct3(funct3),
        .ALUSrc(ALUSrc),
        .Jump(Jump),
        .Branch(Branch),
        .MemRead(MemRead),
        .MemtoReg(MemtoReg),
        .MemWrite(MemWrite),
        .RegWrite(RegWrite),
        .ALU_op(ALU_op),
        .aui(aui)
    );

    reg [31:0] inst_for_test;
`define LET_INST_BE(inst) \
    inst_for_test = inst; \
    opcode = inst_for_test[6:0]; \
    funct3 = inst_for_test[14:12]; \
#5;

    initial begin

        $dumpfile("E:/CO_LABS/LAB4/Downloads/SCPU_ctrl.vcd");
        $dumpvars(1, SCPU_ctrl_tb);

        #5;

        #5;

        `LET_INST_BE(32'h001100B3);    //add x1, x2, x1
        `LET_INST_BE(32'h400080B3);    //sub x1, x1, x0
        `LET_INST_BE(32'h002140B3);    //xor x1, x2, x2
        `LET_INST_BE(32'h002160B3);    //or x1, x2, x2
        `LET_INST_BE(32'h002170B3);    //and x1, x2, x2
        `LET_INST_BE(32'h002150B3);    //srl x1, x2, x2
        `LET_INST_BE(32'h002120B3);    //slt x1, x2, x2
    end

```

```


`LET_INST_BE(32'h3E810093); //addi x1, x2, 1000
`LET_INST_BE(32'h00A14093); //xori x1, x2, 10
`LET_INST_BE(32'h00116093); //ori x1, x2, 1
`LET_INST_BE(32'h00017093); //andi x1, x2, 0
`LET_INST_BE(32'h00515093); //srli x1, x2, 5
`LET_INST_BE(32'hFFF12093); //slti x1, x2, -1
`LET_INST_BE(32'h00812083); //lw x1, 8(x2)
`LET_INST_BE(32'h00C0A823); //sw x12, 16(x1)
`LET_INST_BE(32'hFE108AE3); //beq x1, x1, -12
`LET_INST_BE(32'hF9DFF06F); //jal x0, -100
`LET_INST_BE(32'h3FE000EF); //jal x1, 1023
`LET_INST_BE(32'h0029a517); //auipc x10,666

#50; $finish();

end
endmodule

```

我对 IS\BJ\U 类型的测试分别做了立即数模块的仿真，仿真结果如下：

 

具体举例来说，比如对于 R 类操作，仅有 RegWrite 为 1，ALU_op 为 2，其余控制信号全部为 0；对于 Jal 操作（instruction=0x3FE000EF: jal x1, 1023）可以看到 RegWrite 和 Jump 为 1，MemtoReg 为 2，其余控制信号均为 0，符合预期；对于 auipc 操作：ALUSrc\RegWrite\auipc 均为 1，其余信号全部为 0，符合预期。其余类型的指令控制信号产生也都符合预期，此处不再赘述。

3.SCPU 仿真

本次 SCPU 我进行了两次仿真。

第一次：我写了一段简单的汇编代码，初步测试了 SCPU 模块的正确性。具体汇编代码如下：

```

1.      #Write an assembly code to test all instructions in RISC-V Integer
2.      lui x1,0xfffff #x1=ffffff000
3.
4.      # I R type
5.      addi x2,x0,8 #x2=00000008


```

```


6.      add x3,x1,x2  #x3=ffffff008
7.      addi x4,x0,2  #x4=00000002
8.      srl x4,x2,x3  #x4=3ffffc02
9.
10.     #Load Store
11.     addi x20,x0,0x20 #x20=00000020
12.     sw x3,0(x20) #mem[0x20]=ffffff008
13.     lw x5,0(x20) #x5=ffffff008
14.     lh x6,2(x20) #x6=
15.     lbu x7,3(x20) #x7=
16.     bne x7,x3,fail
17.
18.     sh x2,2(x20)
19.     lw x5,0(x20) #x5=
20.     lh x6,2(x20) #x6=
21.     lbu x7,3(x20) #x7=
22.
23.     #B type
24.     addi x8,x0,4 #x8=4
25.     addi x9,x0,6 #x9=6
26.     addi x10,x0,6 #x10=6
27.     beq x8,x9,fail #if failed
28.     beq x9,x10,next #branch success
29.     jal x0,fail
30. next:
31.     bge x9,x8,next1
32.     jal x0,fail
33. next1:
34.     #U type
35.     auipc x11,1#x11=
36.     jal x0,success
37.
38. fail:
39.     addi x31,x31,1
40.     jal fail
41.
42. success:
43.     addi x20,x30,1
44.     jal x0,success

```


得到如下仿真结果：

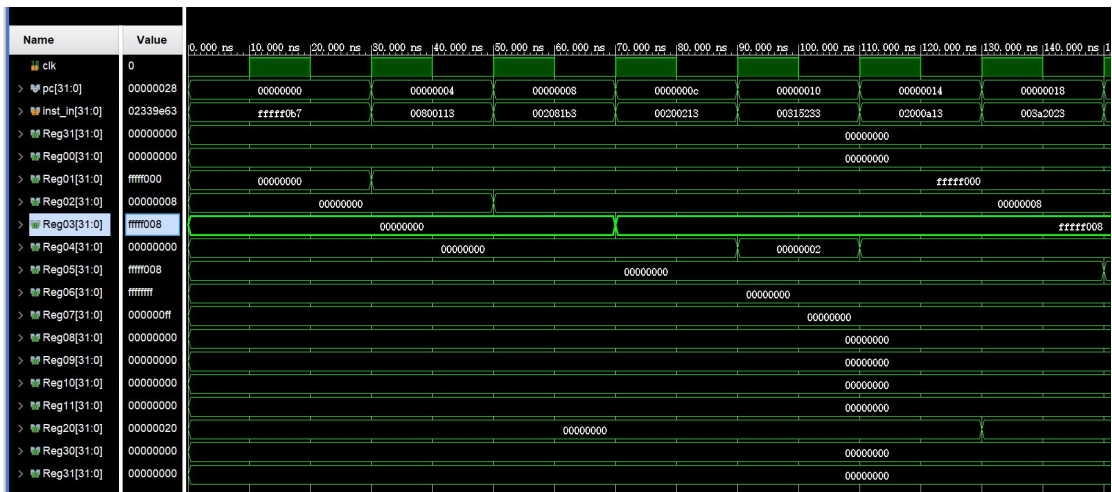

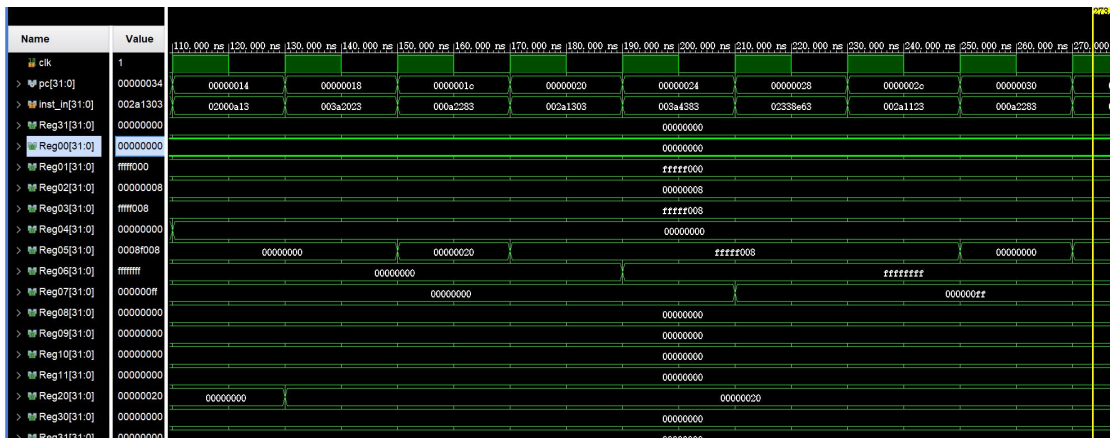
上面一张图展现了对 U、R、I(addi)类指令的仿真。可以看到，在前五条指令中，每次读入一条指令，目标寄存器的值就发生相应变化。比如第一条指令 ffff0b7，实际上是 lui x1,0xFFFFF,可以看 Reg01 的波形变化从 0 变成了 FFFF000，符合预期；第二条指令是 addi x2,x0,8 可以看到 Reg02 成功从 0 变成了 00000008，符合预期。



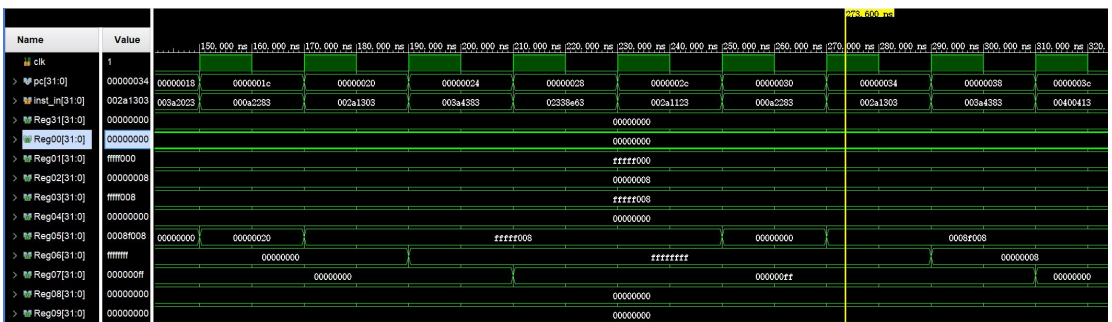
上图中验证了 S 类指令和 L 类指令。003a2023 的指令是 sw x3,0(x20)，意在将 ffff0008 存入 RAM 中。接下来三条指令分别是 lw x5,0(x20)、lh x6,2(x20)、lbu x7,3(x20)，我们可以看到，三条指令后 Reg05、Reg06、Reg07 分别变成了 ffff0008、fffffff、000000ff，非常符合我们的预期，也就是说以上的 sw、lw、lh、lbu 操作都没有出问题。同理，我验证了 sh 等操作，波形如下所示，一样没有出问题。



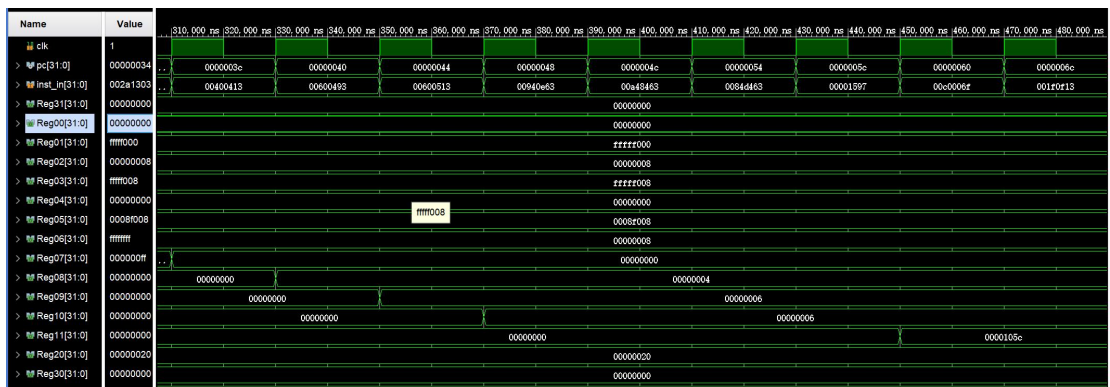
最后我在下图中验证了 Branch 类操作和 U 类操作。先令 x8\x9\x10 分别等于 4\6\6,可以看到 beq x8,x9 的指令并没有跳转(因为没有进入 fail 死循环, fail 死循环里 reg31 的值不停增加), beq x9, x10 的指令则发生了跳转。最后指令 00001597，实际上是 auipc x11,1 此处 pc 是 000005c，可以看到 Reg11 变成了 pc+imm<<12 的数值，也就是 0000105c，符合预期。



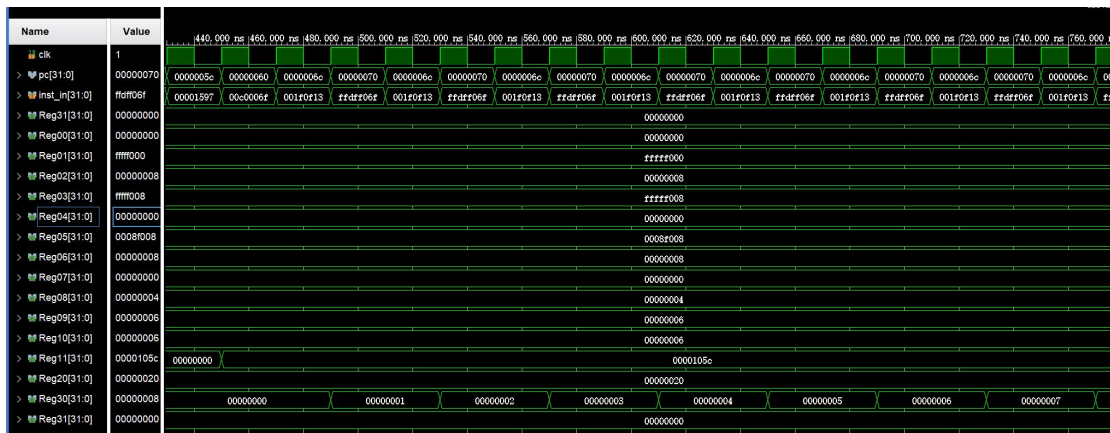此外，J 类操作，在我实现代码跳转进入死循环的过程中已经得到验证。根据代码可以看到，如果符合预期，则进入 Reg30 不断自增的死循环；如果失败，则进入 Reg31 不断自增的死循环，根据以下波形（最后两行），仿真符合预期。



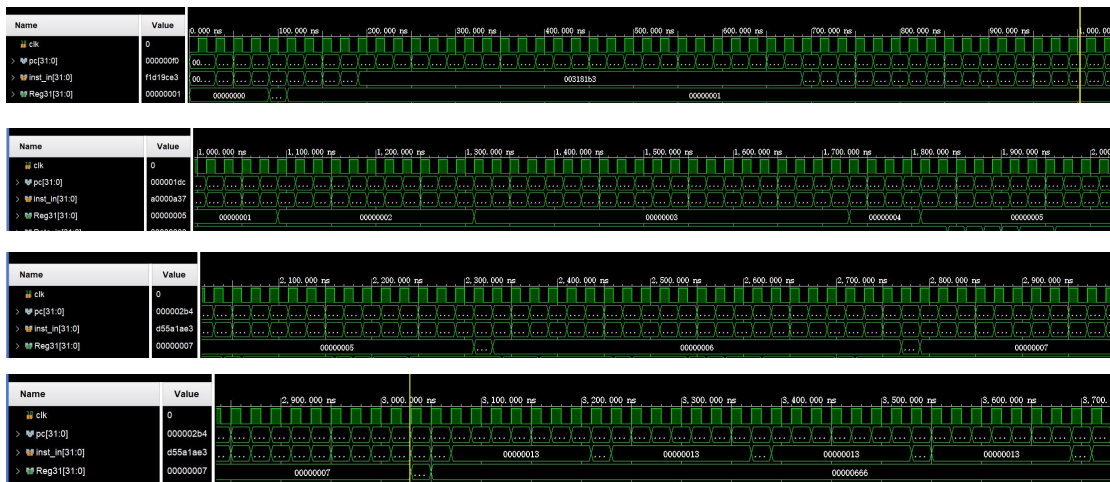然后我进行了第二次仿真，仿真的 Imem 是来源于下板验收的代码，这里就不给出了，得到仿真结果如图所示：



可以看到，最终 Reg31 从 0 逐渐增加到 7，然后跳入死循环变成 666，完全符合预期。

三、讨论、心得

本次实验花了我很长的时间,主要原因在于对时序的理解不够透彻,导致了仿真没问题,但是一上板就漏洞百出的尴尬场面。历时将近一个月,终于彻底完工。以后再写 verilog 代码的时候一定会更加注意时序逻辑,不然像这次一样不停返工实在是太痛苦了 orz。

4-4 在下一页

浙江大学实验报告

课程名称: 计算机组成与设计 实验类型: 综合


实验项目名称: SCPU 的异常与中断

学生姓名: 汪珉凯 学号: 3220100975 同组学生姓名: 赵桢、马扬松

实验地点: 紫金港东四 509 室 实验日期: 2024 年 5 月 8 日

目前我的 4-4 进行到了已经把 **RV_INT / CSRRegs** 两个重要模块写完，并把 **Control_Unit** 的调整做完了。但由于时间原因，我还没来得及做 **Datapath** 的连接与修改，因此在这里只能先给出 **RV_INT / CSRRegs / Control_Unit** 这 3 个模块的代码，以及我再原 **datapath** 通路图上做出的修改示意图。仿真结果和上板结果留待以后用自由时间补交 Orz。

新的 Datapath 通路图:

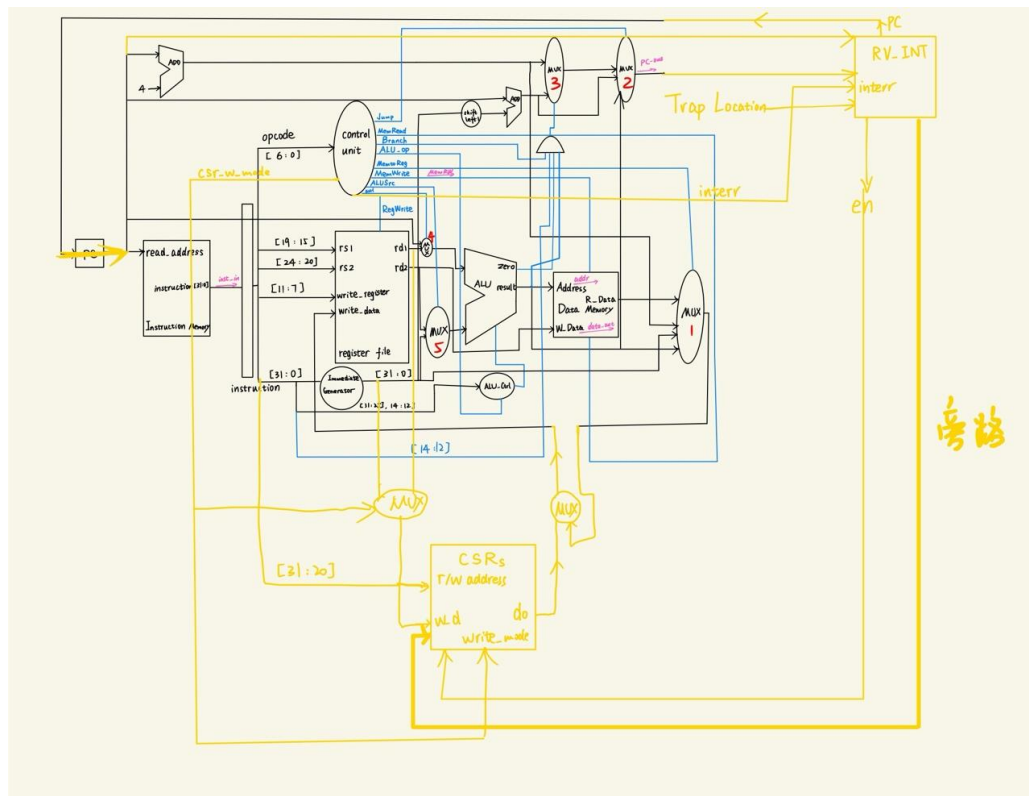

其中黄色部分表示修改的通路。可以看到，我新增了 RV_INT/CSRRegs/MUX 等模块，并从 Control_Unit 中多产生了两个控制信号 interr/csr_w_mode, 分别用于记录中断类型以及具体属于 csrrw、csrrs、csrrc 中的哪一类指令。

CSRRegs 模块代码如下：

```
`timescale 1ns / 1ps
module CSRRegs(
    input clk, rst,
    input [11:0] raddr, waddr,
    input [31:0] wdata,
    input [1:0] csr_wsc_mode,

    input expt_int, // 旁路输出信号
    input [31:0] mepc_bypass_in,
    input [31:0] mcause_bypass_in,
    input [31:0] mtval_bypass_in,
    input [31:0] mstatus_bypass_in, // 为 mstatus 添加旁路输入
    input [31:0] mtvec_bypass_in, // 为 mtvec 添加旁路输入
    output reg [31:0] rdata
);
    reg [31:0] mstatus, mtvec, mcause, mtval, mepc;

    // CSR 操作类型
    localparam CSR_W = 2'b01, // csrrw
               CSR_S = 2'b10, // csrrs
               CSR_C = 2'b11; // csrrc

    // CSR 读逻辑
    always @(*) begin
        case (raddr)
            12'h300: rdata = mstatus;
            12'h305: rdata = mtvec;
            12'h341: rdata = mepc;
            12'h342: rdata = mcause;
            12'h343: rdata = mtval;
            default: rdata = 32'b0;
        endcase
    end

    // CSR 写逻辑
    always @(posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst) begin
            mstatus <= 32'b0;
            mtvec <= 32'b0;
            mcause <= 32'b0;
            mtval <= 32'b0;
            mepc <= 32'b0;
        end
    end
endmodule
```

```

end else begin

    if (expt_int) begin

        mepc <= mepc_bypass_in;

        mcause <= mcause_bypass_in;

        mtval <= mtval_bypass_in;

        mstatus <= mstatus_bypass_in; // 使用旁路数据更新 mstatus

        mtvec <= mtvec_bypass_in;    // 使用旁路数据更新 mtvec

    end else if (csr_wsc_mode != 2'b00) begin

        case (waddr)

            12'h300: begin

                case (csr_wsc_mode)

                    CSR_W: mstatus <= wdata;

                    CSR_S: mstatus <= mstatus | wdata;

                    CSR_C: mstatus <= mstatus & ~wdata;

                endcase

            end

            12'h305: begin

                case (csr_wsc_mode)

                    CSR_W: mtvec <= wdata;

                    CSR_S: mtvec <= mtvec | wdata;

                    CSR_C: mtvec <= mtvec & ~wdata;

                endcase

            end

            12'h341: begin

                case (csr_wsc_mode)

                    CSR_W: mepc <= wdata;

                    CSR_S: mepc <= mepc | wdata;

                    CSR_C: mepc <= mepc & ~wdata;

                endcase

            end

            12'h342: begin

                case (csr_wsc_mode)

                    CSR_W: mcause <= wdata;

                    CSR_S: mcause <= mcause | wdata;

                    CSR_C: mcause <= mcause & ~wdata;

                endcase

            end

            12'h343: begin

                case (csr_wsc_mode)

                    CSR_W: mtval <= wdata;

                    CSR_S: mtval <= mtval | wdata;

                    CSR_C: mtval <= mtval & ~wdata;

                endcase

            end

        endcase
    end
end

```

```

        endcase
    end
end
end
endmodule

```

RV_INT 模块代码如下所示：

```

`timescale 1ns / 1ps

module RV_INT(
    input      clk,
    input      rst,
    input      INT0,          // 外部中断信号
    input [1:0] interr,       // 中断类型
    input [31:0] current_pc,
    input      l_access_fault, // 数据访存不对齐
    input      j_access_fault, // 跳转地址不对齐
    input [31:0] pc_next,      // 不发生意外的情况下 下一条 PC 值
    output      en,            // 用于控制寄存器堆、内存等器件的写使能
    output [31:0] pc,          // 将执行的指令 PC 值
    output [31:0] mepc_bypass_in,
    output [31:0] mcause_bypass_in,
    output [31:0] mtval_bypass_in,
    output [31:0] mstatus_bypass_in, // 为 mstatus 添加旁路输入
    output [31:0] mtvec_bypass_in   // 为 mtvec 添加旁路输入
);

parameter PC_illegal = 32'h 00000004;
parameter PC_ecall = 32'h 00000008;
parameter PC_hardware = 32'h0000000C;

reg en0;
assign en = en0;
reg [31:0] pc0;
assign pc = pc0;
reg [31:0] mepc,mcause,mtval,mstatus,mtvec;
assign mepc_bypass_in = mepc;
assign mcause_bypass_in = mcause;
assign mtval_bypass_in = mtval;
assign mstatus_bypass_in = mstatus;
assign mtvec_bypass_in = mtvec

always @ (posedge clk or posedge rst or posedge INT0) begin
    // Reset
    if (rst) begin
        en0 <= 1;
    end
end

```

```

pc0 <= 0;

mepc <= 0;

mcause <= 0;

mtval <= 0;

mstatus <= 0;

mtvec <= 0;

end

// Hardware triggered interrupt
else if (INT0) begin

    if (en0) begin // Just entered interrupt triggered by hardware

        pc0 <= PC_hardware;

        en0 <= 0;

        mepc <= current_pc;

        mcause <= 32'h1000000b;

        mtval <= current_pc;

        mstatus <= 0;

        mtvec <= 32'h00000000;

    end

end

// Interruption
else begin

    if (interr == 2'b01 && en0) begin // Just entered illegal instruction triggered interrupt

        pc0 <= PC_illegal;

        en0 <= 0;

        mepc <= pc_next;

        mcause <= 32'h00000002;

        mtval <= current_pc;

        mstatus <= 0;

        mtvec <= 32'h00000000;

    end

    else if (interr == 2'b10 && en0) begin // Just entered ecall triggered interrupt

        pc0 <= PC_ecall;

        en0 <= 0;

        mepc <= pc_next;

        mcause <= 32'h10000003;

        mtval <= current_pc;

        mstatus <= 0;

        mtvec <= 32'h00000000;

    end

    else if (interr == 2'b11 && (!en0)) begin // Just entered mret triggered interrupt

        pc0 <= mepc;

        en0 <= 1;

    end

end

```

```

        else begin
            pc0 <= pc_next;
        end
    end
end
endmodule

```

其中 `mstatus` 还没有完成正确赋值。

修改后的 `Control_Unit` 如下所示：

```

`timescale 1ns / 1ps

module Control_Unit(
    input [6:0] opcode,
    input [2:0] funct3,
    input [11:0] funct12,
    input [3:0] csr_kind,
    output ALUSrc, // 0->use rs2 ; 1->use imm
    output [1:0] Jump, // 00->PC+4/Branch ; 01->jal ; 10->jalr // this is the last mux before PC
    output Branch,
    output [2:0] MemRead, // 001->lb ; 010->lh ; 011->lw ; 101->lbu ; 110->lhu
    output [1:0] MemtoReg, // 00->ALU_result ; 01->Memory ; 10->PC+4 ; 11->imm
    output [1:0] MemWrite, // 01->sb ; 10->sh ; 11->sw
    output RegWrite,
    output [1:0] ALU_op, // 00->ld/sd/auipc ; 01->beq ; 10->R_type
    output aui, // 1->auipc ; 0->others
    output [1:0] interr, // 00:normal ; 01: illegal ; 10: ecall ; 11:mret
    output [1:0] csr_wsc_mode, // 00-> not 3 kinds ; 01->cssrw ; 10->csrrs ; 11->csrrc
);

reg ALUSrc0, RegWrite0, Branch0, aui0;
reg [1:0] Jump0, ALU_op0, MemtoReg0, MemWrite0;
reg [2:0] MemRead0;
reg [1:0] interr0;
reg [1:0] csr_wsc_mode0;
assign RegWrite=RegWrite0;
assign MemRead=MemRead0;
assign MemWrite=MemWrite0;
assign Branch=Branch0;
assign aui=aui0;
assign Jump=Jump0;
assign ALU_op=ALU_op0;
assign ALUSrc=ALUSrc0;
assign MemtoReg=MemtoReg0;

```

```

assign interr=interr0;
assign csr_wsc_mode=csr_wsc_mode0;
always @ (*) begin
    case(opcode)
        7'b0110011://R add
            begin
                ALUSrc0=0;
                MemtoReg0=2'b00;
                RegWrite0=1;
                MemRead0=3'b0;
                MemWrite0=2'b0;
                Branch0=0;
                Jump0=2'b00;
                ALU_op0=2'b10;
                aui0=0;
                interr0=2'b00;
                csr_wsc_mode0=2'b00;
            end
        7'b0010011://I addi
            begin
                ALUSrc0=1;
                MemtoReg0=2'b00;
                RegWrite0=1;
                MemRead0=3'b0;
                MemWrite0=2'b0;
                Branch0=0;
                Jump0=2'b00;
                ALU_op0=2'b10;
                aui0=0;
                interr0=2'b00;
                csr_wsc_mode0=2'b00;
            end
        7'b0000011://I ld
            begin
                ALUSrc0=1;
                MemtoReg0=2'b01;
                RegWrite0=1;
                // MemRead0=1;
                MemWrite0=2'b0;
                Branch0=0;
                Jump0=2'b00;
                ALU_op0=2'b00;
                aui0=0;
                interr0=2'b00;
            end
    endcase
end

```

```

        csr_wsc_mode0=2'b00;

        case(func3)

            3'b000:MemRead0=3'b001;

            3'b001:MemRead0=3'b010;

            3'b010:MemRead0=3'b011;

            3'b100:MemRead0=3'b101;

            3'b101:MemRead0=3'b110;

        endcase

    end

7'b0100011://S sd
    begin

        ALUSrc0=1;

        RegWrite0=0;

        MemRead0=3'b0;

        Branch0=0;

        Jump0=2'b00;

        ALU_op0=2'b00;

        aui0=0;

        interr0=2'b00;

        csr_wsc_mode0=2'b00;

        case(func3)

            3'b000:MemWrite0=2'b01;

            3'b001:MemWrite0=2'b10;

            3'b010:MemWrite0=2'b11;

        endcase

    end

7'b1100011://B beq
    begin

        ALUSrc0=0;

        RegWrite0=0;

        MemRead0=3'b0;

        MemWrite0=2'b0;

        Branch0=1;

        Jump0=2'b00;

        ALU_op0=2'b01;

        aui0=0;

        interr0=2'b00;

        csr_wsc_mode0=2'b00;

    end

7'b1101111://J jal
    begin

        MemtoReg0=2'b10;

        RegWrite0=1;

        MemRead0=3'b0;

```

```

        MemWrite0=2'b0;

        Branch0=0;

        Jump0=2'b01;

        aui0=0;

        interr0=2'b00;

        csr_wsc_mode0=2'b00;

    end

7'b1100111://J jalr

    begin

        ALUSrc0=1;

        MemtoReg0=2'b10;

        RegWrite0=1;

        MemRead0=3'b0;

        MemWrite0=2'b0;

        Branch0=0;

        Jump0=2'b10;

        ALU_op0=2'b00;

        aui0=0;

        interr0=2'b00;

        csr_wsc_mode0=2'b00;

    end

7'b0110111://U lui

    begin

        MemtoReg0=2'b11;

        RegWrite0=1;

        MemRead0=3'b0;

        MemWrite0=2'b0;

        Branch0=0;

        Jump0=2'b00;

        aui0=0;

        interr0=2'b00;

        csr_wsc_mode0=2'b00;

    end

7'b0010111://auipc

    begin

        aui0=1;

        ALUSrc0=1;

        ALU_op0=2'b00;

        MemWrite0=2'b0;

        MemRead0=3'b0;

        Branch0=0;

        Jump0=2'b00;

        MemtoReg0=2'b00;

        RegWrite0=1;

```



```

        interr0=2'b00;

        csr_wsc_mode0=2'b00;

    end

7'b1110011:// system call

    begin

        ALUSrc0=0;

        MemtoReg0=2'b00;

        RegWrite0=0;

        MemRead0=3'b0;

        MemWrite0=2'b0;

        Branch0=0;

        Jump0=2'b00;

        ALU_op0=2'b00;

        aui0=0;

        case(func12)

            12'h000: begin

                interr0=2'b10; // ecall

                csr_wsc_mode0=2'b00;

            end

            12'h302: begin

                interr0=2'b11; // mret

                csr_wsc_mode0=2'b00;

            end

            12'hc00: begin

                interr0=2'b00; // csrr

                case(csr_kind)

                    4'd1, 4'd5: csr_wsc_mode0=2'b01;

                    4'd2, 4'd6: csr_wsc_mode0=2'b10;

                    4'd3, 4'd7: csr_wsc_mode0=2'b11;

                    default: csr_wsc_mode0=2'b00;

                endcase

            end

            default: begin

                interr0=2'b01; // illegal

                csr_wsc_mode0=2'b00;

            end

        endcase

    end

default:

    begin

        ALUSrc0=0;

        MemtoReg0=2'b00;

```

```

        RegWrite0=0;

        MemRead0=3'b0;

        MemWrite0=2'b0;

        Branch0=0;

        Jump0=2'b00;

        ALU_op0=2'b00;

        aui0=0;

        interr0=2'b01;//illegal

        csr_wsc_mode0=2'b00;

    end

endcase

end

endmodule

```

思考题

思考题中给出的代码无法正确赋值，因为 **ADDI** 一个负数，实际上不是 **0x00000000**，而是 **0xFFFFFFFF**，因此直接用 **addi** 无法得到预期结果。按照原来的代码，仅仅修改一个字符，可以这样改：

```

lui t1, 0xDEADB
addi t1, t1, 0x0EEF

```